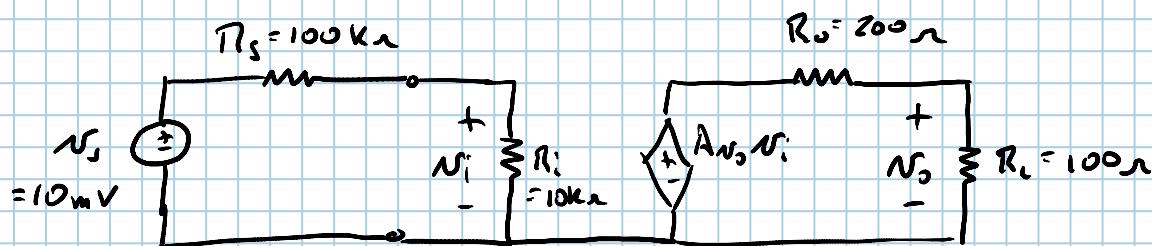


1.52

$$A_{N_o} = 1000 \text{ V/V}$$



$$(a) \quad N_o = \left( \frac{R_L}{R_L + R_o} \right) A_{N_o} N_i, \quad N_i = \left( \frac{R_i}{R_i + R_s} \right) N_s$$

$$N_o = \left( \frac{R_L}{R_L + R_o} \right) A_{N_o} \left( \frac{R_i}{R_i + R_s} \right) N_s = \left( \frac{100}{100 + 200} \right) (1000 \text{ V/V}) \left( \frac{10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega} \right) (0.01 \text{ V})$$

$$N_o = 0.303 \text{ V}$$

$$(b) \quad \frac{N_o}{N_s} \equiv \text{VOLTAGE GAIN FROM SOURCE TO LOAD}$$

$$\frac{N_o}{N_s} = \frac{0.303 \text{ V}}{0.01 \text{ V}} = 30.3 \text{ V/V} = \left( \frac{R_L}{R_L + R_o} \right) \left( \frac{R_i}{R_i + R_s} \right) A_{N_o}$$

1.52 (CONT.)


(c)  $\frac{N_o}{N_i} = \text{GAIN FROM AMPLIFIER INPUT TO LOAD}$

$$N_i = \left( \frac{R_i}{R_i + R_s} \right) N_s = \left( \frac{10k}{10k + 100k} \right) 10mV = 0.909mV$$

$$N_i = \frac{303.03mV}{0.909mV} = \boxed{333.33 \frac{V}{V}}$$

(d) IF  $N_o = 0.606V$

FIND  $R_p$  TO BRING CIRCUIT INTO SPEC.

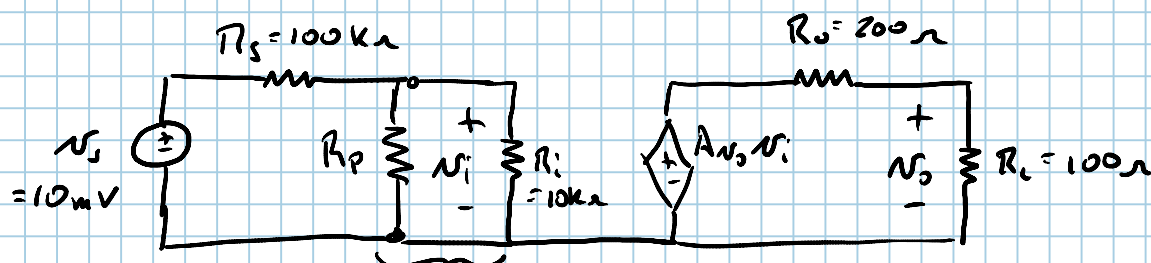

ORIGINAL CIRCUIT:  $R_p // R_i$

$$N_i = \left( \frac{R_i}{R_s + R_i} \right) N_s$$

↑ TOO LARGE  $\times 2$

NEW CIRCUIT:

$$N_i = \left( \frac{R_p // R_i}{R_p // R_i + R_s} \right) N_s$$

$$\frac{1}{2} \left( \frac{R_i}{R_s + R_i} \right) = \frac{R_p // R_i}{R_p // R_i + R_s}$$

$$\frac{1}{2} \left( \frac{10}{110} \right) = \frac{R_p // 10}{R_p // 10 + 100}$$

$$\frac{5}{110} = \frac{R_p // 10}{R_p // 10 + 100}$$

$$\frac{1}{1 + \frac{100}{R_p // 10}} = \frac{5}{110}$$

$$1 + \frac{100}{R_p // 10} = 22$$

$$\frac{100}{R_p // 10} = 21 \Rightarrow R_p // 10 = \frac{100}{21}$$

$$\frac{1}{\frac{1}{R_p} + \frac{1}{10}} = \frac{100}{21} \Rightarrow \frac{1}{R_p} + \frac{1}{10} = \frac{21}{100}$$

$$\boxed{R_p = 9.09k\Omega}$$

1.53

$$R_i = 1k\Omega$$

$$R_o = 10k\Omega$$

$$R_s = 100k\Omega$$


$$R_L = 1k\Omega$$

$$N_s = 100mV$$

$$A_{i_s} = 100 \frac{A}{A}$$

FIND  $\frac{i_o}{i_i}$ ,  $\frac{N_o}{N_s}$

POWER GAIN

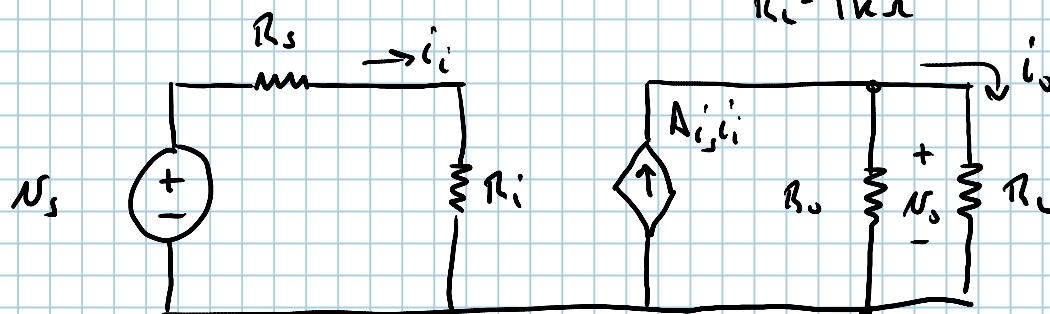

$$i_i = \frac{N_s}{R_s + R_i} = \frac{0.1V}{101k\Omega} = 990.1 \times 10^{-6} mA$$

$$i_o = \left( \frac{R_o}{R_o + R_L} \right) A_{i_s} i_i = \left( \frac{10k\Omega}{11k\Omega} \right) (100 \frac{A}{A}) (990.1 \times 10^{-6} mA) = 90 \times 10^{-3} mA = 90 \mu A$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{90 \times 10^{-6} A}{990 \times 10^{-9} A} = 90.9 \frac{A}{A}$$

$$\text{in dB: } A_i = 20 \log(90.9) = 39.17 \text{ dB}$$

$$N_o = i_o R_L = (90 \times 10^{-3} mA)(1k\Omega) = 90 \times 10^{-3} V = 90 mV$$

$$N_s = 100 mV$$

$$\frac{N_o}{N_s} = \frac{90 mV}{100 mV} = 0.9 \frac{V}{V}$$

$$\text{in dB: } A_v = 20 \log(0.9) = -0.915 \text{ dB}$$

$$A_p = A_i A_v = (90.9 \frac{A}{A}) (0.9 \frac{V}{V}) = 81.81 \frac{W}{W}$$

$$\text{in dB: } A_p = 10 \log(81.81) = 19.13 \text{ dB}$$