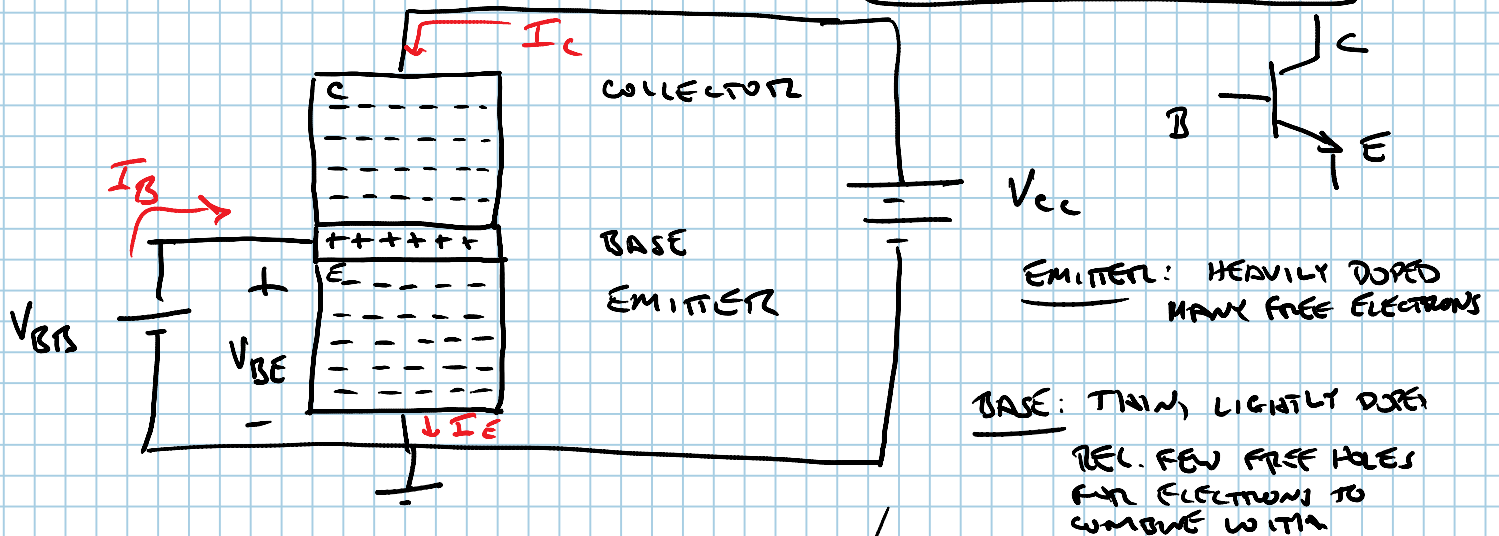


# BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS

HW #5

6.28, 6.32, 6.34, 6.35



KCL:  $I_E = I_C + I_B$

$$\frac{I_C}{I_B} = \beta, \quad \beta \equiv \text{CURRENT GAIN, } \approx 100-300$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_E = I_C + \frac{I_C}{\beta} = I_C \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

$$I_C = I_E \left( \frac{1}{1 + \frac{1}{\beta}} \right) = I_E \left( \frac{\beta}{\beta + 1} \right), \quad \frac{\beta}{\beta + 1} = \alpha$$

$$I_C = \alpha I_E$$

$I_C$  IS ALMOST EQUAL TO  $I_E \Rightarrow I_B \equiv$  VERY SMALL.

$$I_E = \beta I_B + I_B = I_B (\beta + 1)$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

SKIPPING SOME DERIVATIONS:

$$I_C = I_S e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)}; \quad I_S \equiv \text{SAT. CURRENT (GIVEN)}$$


$V_T =$  THERMAL VOLTAGE

$V_T = 25 \text{ mV @ ROOM TEMP.}$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \left( \frac{I_S}{\beta} \right) e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)}$$

$$I_E = \left( \frac{\beta + 1}{\beta} \right) I_S e^{\left(\frac{V_{BE}}{V_T}\right)} = \frac{I_S}{\alpha} e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

### EXAMPLE 6.2, pg 368

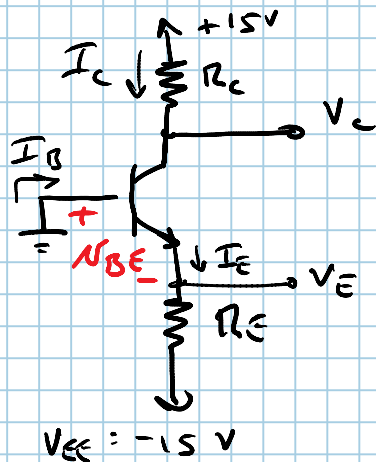

$$\beta = 100$$

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V @ } i_c = 1 \text{ mA}$$

$$FWD \rightarrow R_C + R_E \nabla$$

$$I_c = 2 \text{ mA} \rightarrow V_C = +5 \text{ V}$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_C}{I_c} = \frac{15 - 5}{2} = \boxed{5 \text{ k}\Omega}$$

$$i_c = I_S e^{V_{BE}/V_T}$$

$$1 \text{ mA} = I_S e^{0.7/0.025} \Rightarrow I_S = 0.691 \times 10^{-15} \text{ mA}$$

$$\text{USE } I_S \text{ TO FIND } V_{BE} \text{ @ } i_c = 2 \text{ mA}$$

$$2 \text{ mA} = I_S e^{V_{BE}/V_T}$$

$$2 \text{ mA} = (0.691 \times 10^{-15} \text{ mA}) e^{V_{BE}/0.025 \text{ V}} \Rightarrow V_{BE} = 0.717 \text{ V}$$

$$V_{BE} = V_B - V_E = 0.7 \Rightarrow V_E = -0.717 \text{ V}$$


$$I_c = 2 \text{ mA}, \quad I_B = \frac{I_c}{\beta} = \frac{2 \text{ mA}}{100} = 0.02 \text{ mA}$$

$$I_E = I_c + I_B = 2.02 \text{ mA}$$

$$R_E = \frac{V_E - V_{EE}}{I_E} = \frac{-0.717 - (-15 \text{ V})}{2.02 \text{ mA}} = \boxed{7.07 \text{ k}\Omega = R_E}$$

## EXAMPLE

### PNP TRANSISTOR

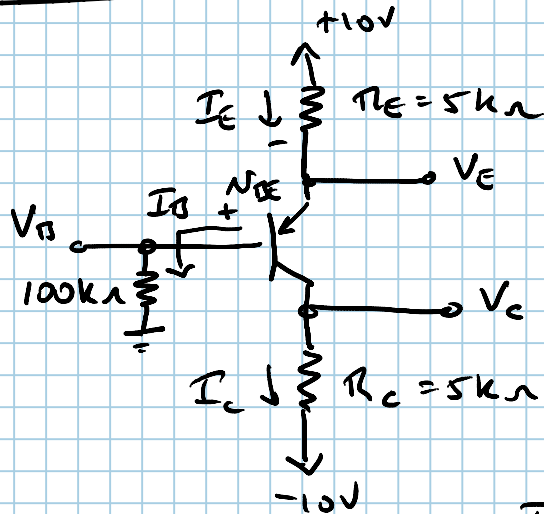

FOR PNP TRANSISTORS  
REVERSE DIRECTION OF  
CURRENT.

FIND ALL VOLTAGES +  
CURRENTS

$$(V_B = 1.0V, V_E = +1.7V)$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_E}{R_E} = \frac{10 - 1.7}{5} = \boxed{1.66 \text{ mA}}$$

$$I_B = \frac{V_B}{R_B} = \frac{1.0V}{100k\Omega} = \boxed{10 \mu A}$$

$$I_E = I_C + I_B \Rightarrow I_C = I_E - I_B = 1.66 \text{ mA} - 0.01 \text{ mA} = \boxed{1.65 \text{ mA}}$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{1.65 \text{ mA}}{1.66 \text{ mA}} = \boxed{0.994}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1.65 \text{ mA}}{0.01 \text{ mA}} = \boxed{165}, \quad I_C = \frac{V_C - V_{CC}}{R_C}$$

$$V_C = V_{CC} + I_C R_C = -10 + (1.65 \text{ mA})(5k\Omega)$$

$$\boxed{V_C = -1.75 \text{ V}}$$