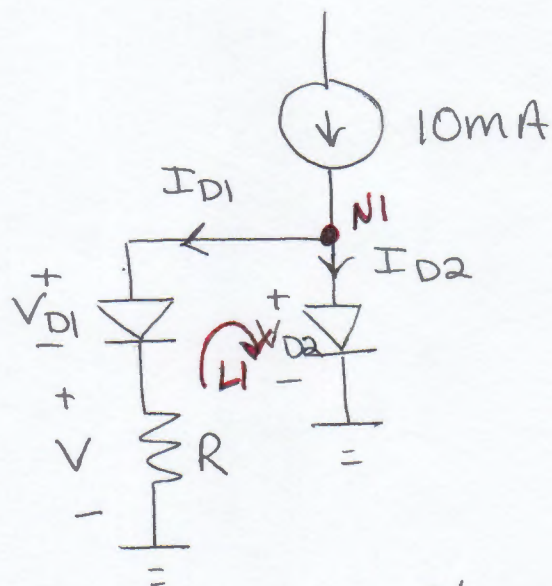


①



$$V = 80\text{mV} / R = \frac{V}{I_{D1}}$$

current ratio

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \exp\left(\frac{V_{D2} - V_{D1}}{V_T}\right) \end{array} \right.$$

$$\frac{I_{D2}}{I_{D1}} = \exp\left(\frac{0.08}{0.025}\right) = 24.53$$

$$I_{D2} = 24.53 I_{D1}$$

$$I_{D1} + 24.53 I_{D1} = 0.01$$

$$I_{D1} = 0.392 \text{ mA}$$

by KVL at loop 1

$$V + V_{D1} - V_{D2} = 0$$

$$V_{D2} - V_{D1} = V$$

$$V_{D2} - V_{D1} = 0.08 \text{ V}$$


by KCL at NI

$$I_{D1} + I_{D2} = 0.01$$

$$R = \frac{V}{I_{D1}}$$

$$R = 204.26 \Omega$$

②

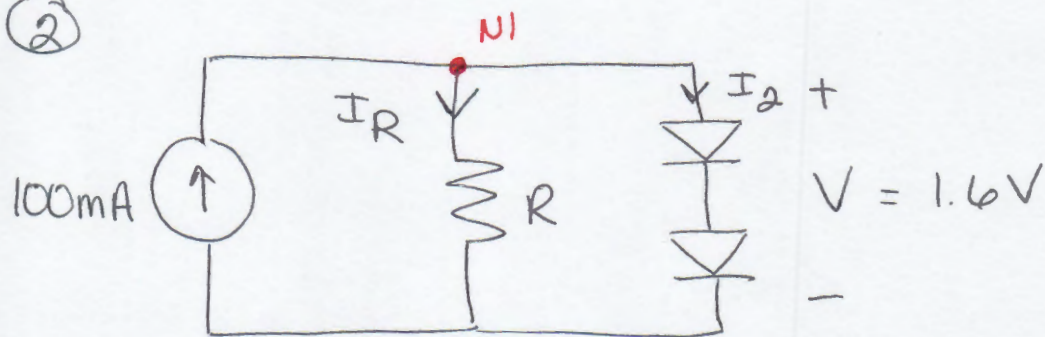

$$I_1 = 1\text{mA}$$

$$I_2 = ?$$

$$V_1 = 0.7V$$

$$V_2 = \frac{1.6}{2} = 0.8V$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \exp\left(\frac{0.8 - 0.7}{0.025}\right) = 54.6$$

$$I_2 = 54.6\text{mA} \Rightarrow \text{current through diodes for } V = 1.6V$$

$$R = \frac{V}{I_R}$$


$$\text{by KCL @ NI: } 100 = I_R + I_2$$

$$I_R = 45.4\text{mA}$$


$$R = \frac{1.6}{45.4 \times 10^{-3}}$$

$$R = 35.24\Omega$$

③

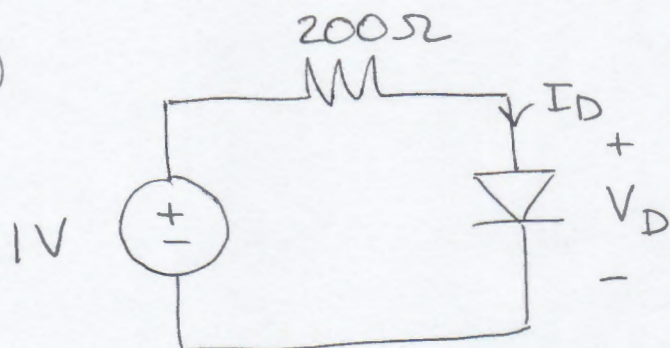


diode : 0.7V for
1mA

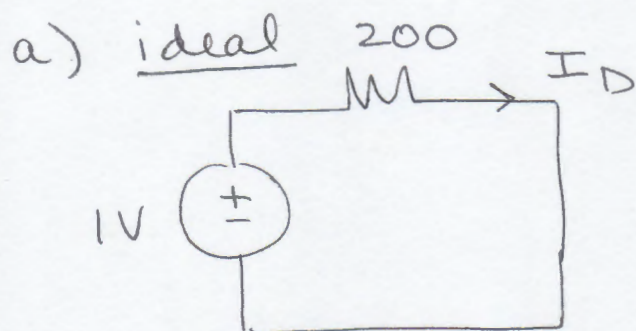


$$I_D = \frac{1}{200} = 5\text{mA}$$

b) constant drop

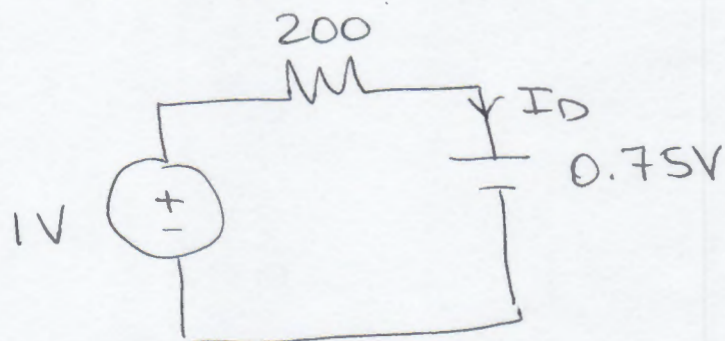

$$I_D = \frac{1 - 0.75}{200} = 1.25\text{mA}$$

c) exponential model

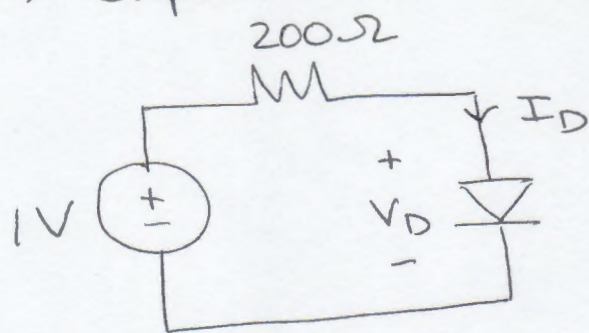

① use $V_D = 0.7\text{mA}$
in Ohm's Law

$$I_D = \frac{1 - 0.7}{200} = 1.5\text{mA}$$

(not close enough
to 1mA)

3c) continued

(2) use diode ratio

$$I_1 = 1\text{mA} \quad I_2 = 1.5\text{mA}$$

$$V_1 = 0.7\text{V} \quad V_2 = ?$$

$$V_2 - V_1 = V_T \ln\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$$

$$V_2 = 0.7 + 0.025 \ln\left(\frac{1.5}{1}\right)$$

$$V_2 = 0.710\text{V}$$

(still not close enough)

(3) Back to Ohm's Law

$$I_D = \frac{1 - 0.71}{200} = 1.45\text{mA}$$

(4) Back to diode ratio


$$V_3 - V_2 = V_T \ln\left(\frac{I_3}{I_2}\right) = 0.025 \ln\left(\frac{1.45}{1.5}\right)$$

$$V_3 = 0.71 + 0.025 \left(\ln\left(\frac{1.45}{1.5}\right) \right) = 0.709\text{V}$$


(5) Ohm's Law

$$I_D = \frac{1 - 0.709}{200} = 1.45\text{mA} \Rightarrow \text{matches previous values}$$

$$I_D = 1.45\text{mA}$$

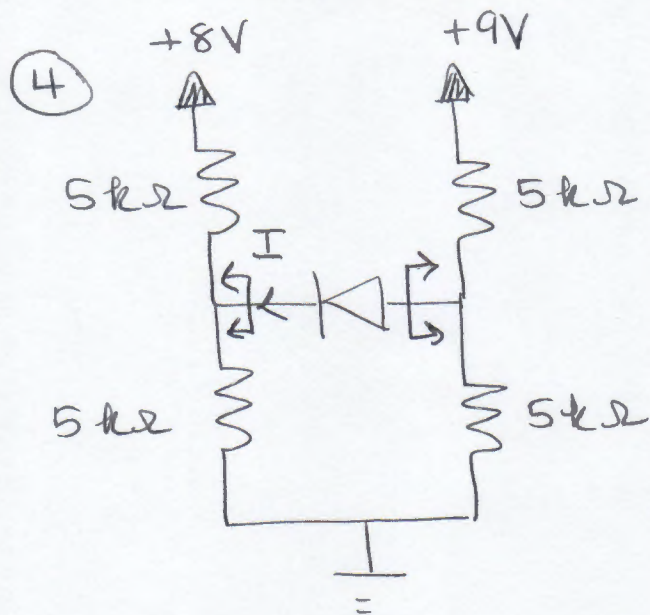


find thev. Eq ckt on each side.

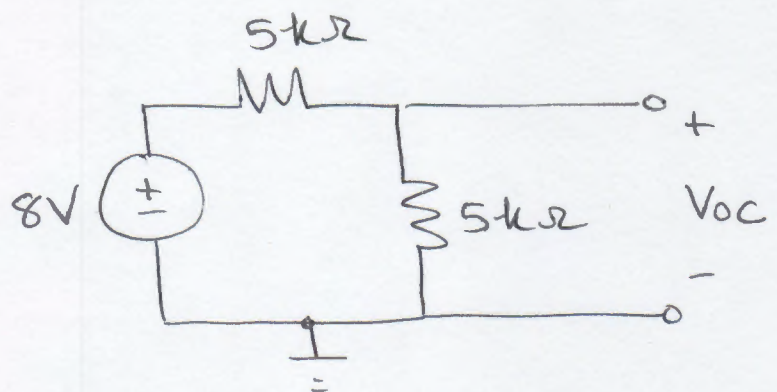

$$V_{OC} = 8 \left(\frac{5}{10} \right) = 4V$$


$$R_{TH} = 5 \parallel 5 = 2.5k\Omega$$

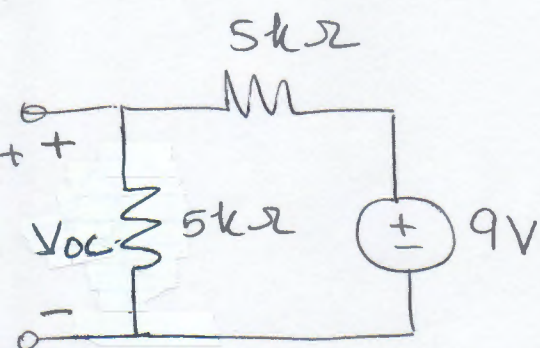

$$V_{OC} = 9 \left(\frac{5}{10} \right) = 4.5V$$

$$R_{TH} = 5 \parallel 5 = 2.5k\Omega$$

redraw

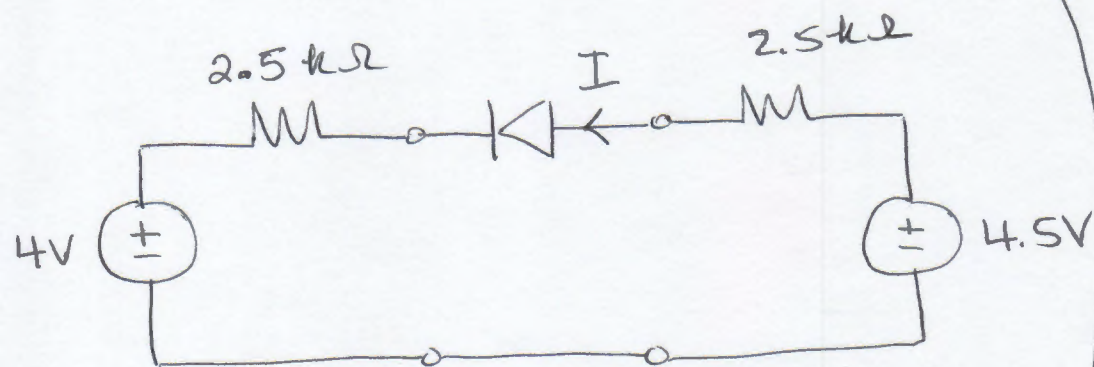

a) Ideal

$$I = \frac{4.5 - 4}{5k} = 0.1mA$$


b) constant drop 0.7V

$$I = \frac{4.5 - 0.7 - 4}{5k\Omega}$$

$$= -0.04mA$$

diode is
cut off
for constant
drop

⑤

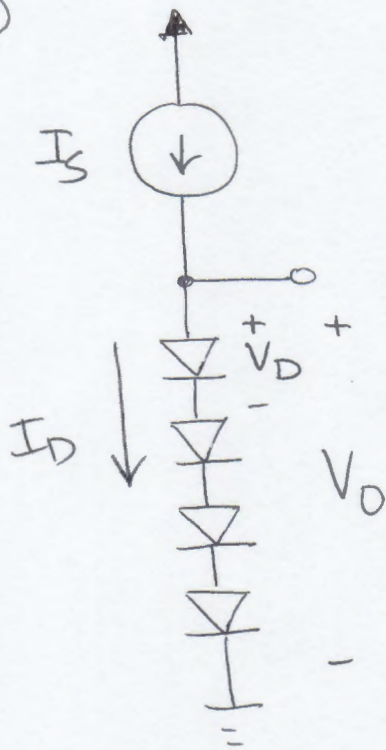

$$I_S = 1 \times 10^{-16} \text{ A}$$

$$V_0 = 2.8 \text{ V}$$

$$\frac{V_0}{4} = 0.7 \text{ V}$$


$$V_D = 0.7 \text{ V}$$

$$I_D = I_S \exp\left(\frac{V_D}{V_T}\right)$$

$$I_D = 0.145 \text{ mA}$$

$$I_S = I_D = 0.145 \text{ mA}$$

By KCL

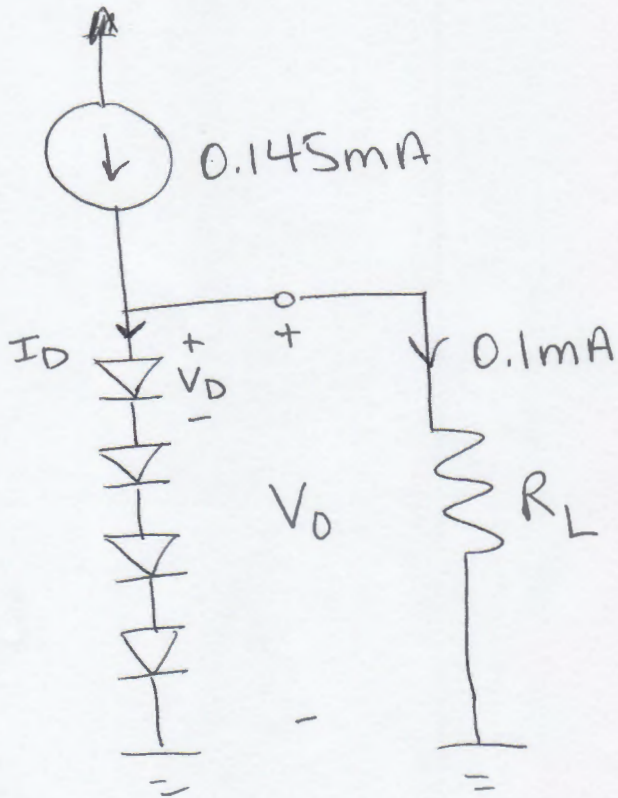

by KCL

$$0.145 = I_D + 0.1$$


$$I_D = 0.045 \text{ mA}$$

$$V_D = V_T \ln\left(\frac{I_D}{I_S}\right)$$

$$V_D = 0.671 \text{ V}$$

$$V_0 = 4V_D = 2.68 \text{ V}$$
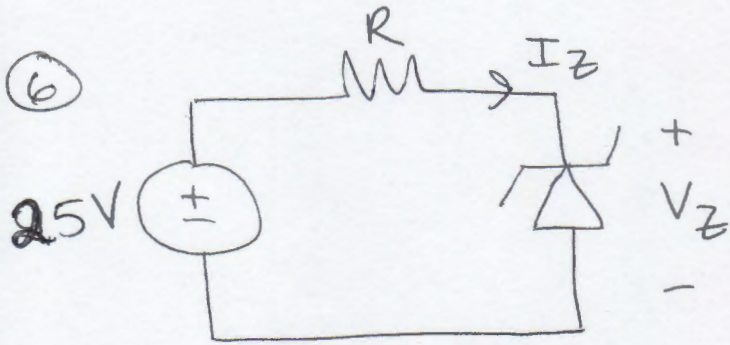
$$\Delta V_0 = 2.68 - 2.8 = -0.12 \text{ V}$$



$$V_Z = I_Z r_Z + V_{Z0}$$

$$9.1 = (0.003)(25) + V_{Z0}$$

$$V_{Z0} = 9.025V$$

$$I_Z = \frac{25 - V_{Z0}}{R + r_Z}$$

$$I_Z = \frac{25 - 9.025}{R + 25} = 5 \times 10^{-3}$$

$$R = 3.17 k\Omega$$

