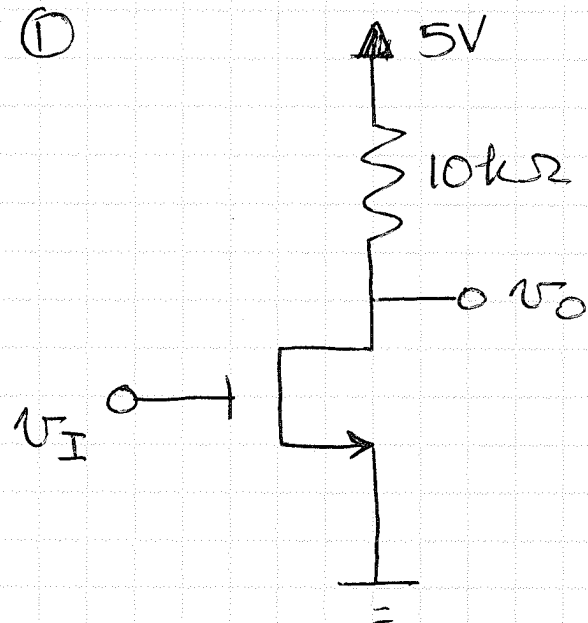


Problem Set # 7 - Solutions

EE 315
pg 1

①



$$V_t = 1.5V$$

$$k'_n \frac{W}{L} = 0.2 \frac{mA}{V^2}$$

$$\text{at } v_I < 1.5V \quad v_O = 5V$$

$$\text{point A} \Rightarrow v_I = 1.5V \\ v_O = 5V$$

$$\text{or } V_{OA} = 5V \\ V_{IA} = 1.5V$$

at edge of saturation (point B)

$$v_O = v_I - V_t \quad I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_I - V_t)^2$$

$$V_{OB} = V_{IB} - 1.5 \quad \text{or } V_{IB} = V_{OB} + 1.5$$

$$I_{DB} = 0.1 (V_{IB} - 1.5)$$

$$I_{DB} = 0.1 V_{OB}^2$$

by
ohm's
law

$$V_{OB} = 5 - 10 I_{DB} = 5 - 10 (0.1 V_{OB}^2)$$

$$V_{OB} = 5 - V_{OB}^2$$

or

$$V_{OB}^2 + V_{OB} - 5 = 0$$

$$V_{OB} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(-5)}}{2}$$

$$\boxed{V_{OB} = 1.79V} \quad \text{or } -2.79V$$

① cont

$$V_{IB} = V_{OB} + 1.5$$

$$(V_{OB}, V_{IQ}) = (1.79, 3.29)$$

$$\boxed{V_{IB} = 3.29V}$$

at point C \Rightarrow triode region

$$V_I = 5V \quad V_{IC} = 5V$$

$$i_D = k'_n \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$V_O = 5 - 10 i_D$$

$$I_{DC} = 0.2 \left[(5 - 1.5) V_{OC} - \frac{1}{2} V_{OC}^2 \right]$$

$$I_{DC} = 0.7 V_{OC} - 0.1 V_{OC}^2$$

$$V_{OC} = 5 - 10 I_{DC} = 5 - 7 V_{OC} - V_{OC}^2$$


$$\text{so } V_{OC}^2 + 8 V_{OC} - 5 = 0$$

$$V_{OC} = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 4(-5)}}{2}$$

$$\boxed{V_{OC} = 0.58V} \text{ or } -8.58V$$

$$(V_{OC}, V_{IC}) = (0.58V, 5V)$$

①

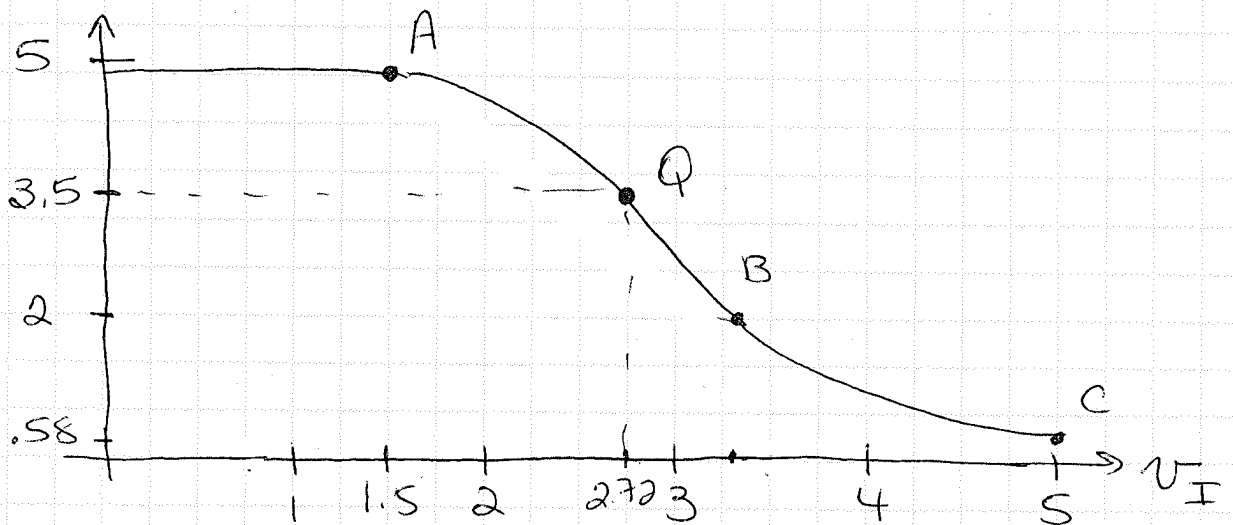

b)

$$I_{DQ} = 0.15 \text{ mA} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{IQ} - V_t)^2$$

$$0.15 = \frac{1}{2} (.2) (V_{IQ} - 1.5)^2$$

$$(V_{IQ} - 1.5)^2 = 1.5$$

$$V_{IQ} = 2.72 \text{ V}$$

$$V_{OQ} = 5 - 10 I_{DQ} = 3.5 \text{ V}$$

$$V_{OQ} = 3.5 \text{ V}$$

c)

$$A_v = -R_D k'_n \frac{W}{L} (V_{IQ} - V_t)$$

$$= -10 (.2) (2.72 - 1.5)$$

$$= 2.45 \text{ V/V}$$

$$\textcircled{1} \text{ cont } |V_{IQ} - V_{IB}| = |2.72 - 3.29|$$

$$= 0.57 \text{ V}$$

$$|V_{IQ} - V_{IA}| = |2.72 - 1.5|$$

$$= 1.22 \text{ V}$$

maximum amplitude ^{swing} for input voltage

$$V_{i \max} = 0.57 \text{ V}$$

$$V_{I \max} = 2.72 \pm 0.57 \text{ V}$$

V_I	I_D	V_O	$I_D = 0.1(V_I - 1.5)^2$
* 3.29	0.32 mA	1.79 V	$V_O = 5 - I_D(10)$
2.72 V	0.15 mA	3.5 V	
2.15	0.042 mA	4.58 V	

edge of
sat to triode

$$\Delta V_O = 4.58 - 3.5 \text{ (high swing)}$$

$$= 1.08 \text{ V}$$


$$\Delta V_O = 3.5 - 1.79 \text{ (low swing)}$$

$$= 1.71$$

$$\text{max output swing} = 1.71 \text{ V}$$

②

PS#7 - Solutions

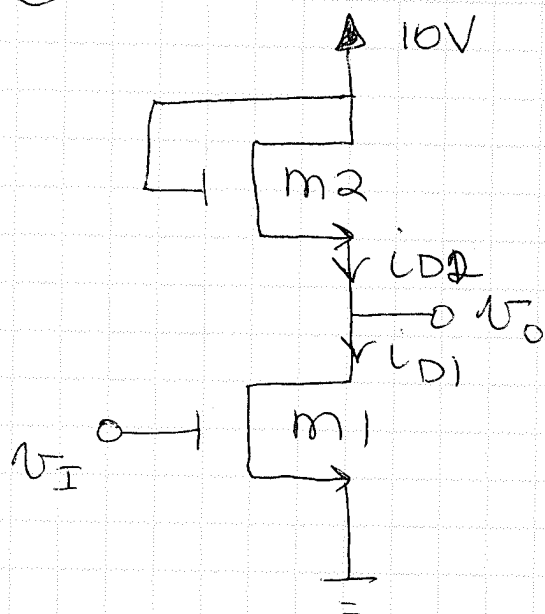

$$k'_{n1} \frac{W}{L} = \frac{100 \text{ mA}}{\sqrt{2}}$$

$$k'_{n2} \frac{W}{L} = 10 \text{ mA}/\sqrt{2}$$

device m2 in saturation

device m1 in saturation

$$\text{for } v_I \geq V_{t1}$$

$$v_I \leq v_O + V_{t1}$$

$$v_{GS2} = 10 - v_O$$

$$v_{GS1} = v_I$$

$$i_{D2} = \frac{1}{2} k'_{n2} (v_{GS2} - V_{t2})^2$$

$$i_{D1} = \frac{1}{2} k'_{n1} (v_{GS1} - V_{t1})^2$$

$$i_{D2} = 5(10 - v_O - 1)^2$$

$$i_{D1} = i_{D2}$$

$$i_{D1} = 50(v_I - 1)^2$$

$$\sqrt{5(9 - v_O)^2} = \sqrt{50(v_I - 1)^2}$$

$$\sqrt{5}(9 - v_O) = \sqrt{50}(v_I - 1)$$


$$9 - v_O = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{5}}(v_I - 1)$$

$$v_O = 9 - \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{5}}(v_I - 1)$$

$$A_v = \frac{dv_O}{dv_I} = -\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{5}} = -3.16 \text{ V/V}$$

PS #7 - Solutions

③

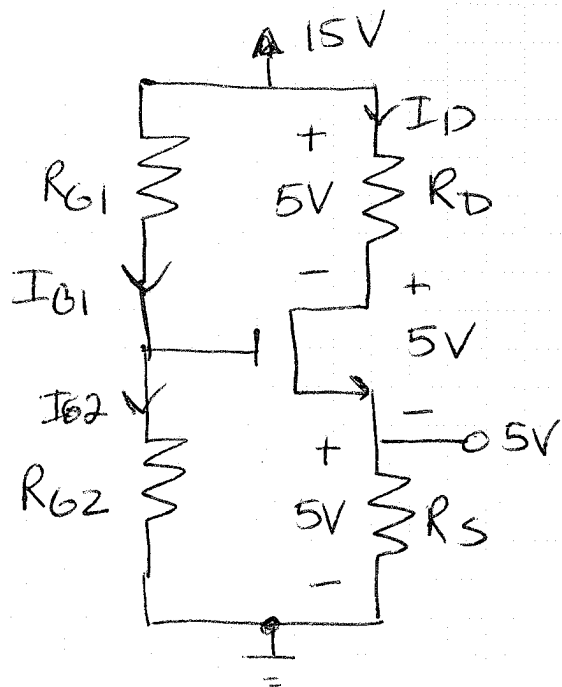

$$I_D = 2 \text{ mA}$$

$$V_E = 1.2 \text{ V}$$

$$\mu_n = \frac{80 \mu\text{A}}{\sqrt{2}}$$

$$W/L = \frac{240}{6} = 40$$

$$I_{G1} = I_{G2} = 1 \mu\text{A}$$

$$R_D = \frac{5 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_S = \frac{5 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

Assume saturation

$$I_D = \frac{1}{2} (80)(40)(V_{GS} - 1.2)^2$$

$$(\mu\text{A}) \quad 2000 = \frac{1}{2} (80)(40)(V_{GS} - 1.2)^2$$

$$\cancel{(1000)} (V_{GS} - 1.2)^2 = 1.25$$

$$V_{GS} = 2.32 \text{ V}$$

$$V_S = 5 \text{ V}$$

$$V_G = 7.32 \text{ V}$$


$$R_{G1} = \frac{15 - V_G}{1 \mu\text{A}}$$

$$= 7.68 \text{ M}\Omega$$

$$R_{G2} = \frac{V_G}{1 \mu\text{A}} = 7.32 \text{ M}\Omega$$

PS#7

(4)

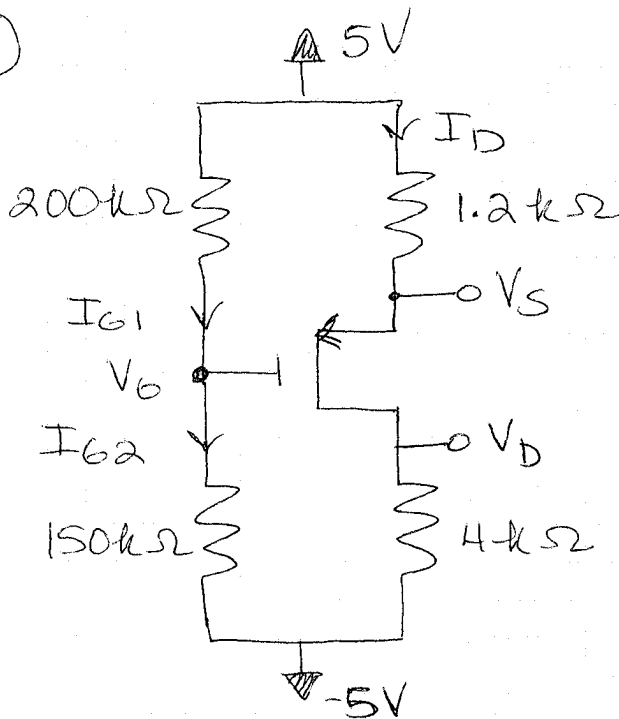

$$\mu_p \frac{W}{L} = 0.25 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$V_t = 1\text{V}$$

$$I_{G1} = \frac{5 - V_G}{200} \text{ (mA)}$$

$$I_{G2} = \frac{V_G + 5}{150} \text{ (mA)}$$

$$I_{G1} = I_{G2}$$

$$\frac{5 - V_G}{200} = \frac{V_G + 5}{150}$$

$$5 - V_G = \frac{200}{150} (V_G + 5)$$

$$5 - V_G = 1.33 V_G + 6.67$$

$$-2.33 V_G = 1.67$$

$$\boxed{V_G = -0.714 \text{ V}}$$

$$V_{SG} = V_S - V_G = V_S + 0.714$$

Assume saturation

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p \frac{W}{L} (V_{SG} - |V_t|)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} (0.25) (V_{SG} - 1)^2$$

$$I_D = 0.125 (V_S + 0.714 - 1)^2$$

$$I_D = 0.125 (V_S - 0.286)^2$$

also

$$I_D = \frac{5 - V_S}{1.2} \text{ (mA)}$$

$$\frac{5 - V_S}{1.2} = 0.125 (V_S - 0.286)^2$$

$$5 - V_S = 0.15 (V_S^2 - 0.572 V_S + 0.0818)$$

$$5 - V_S = 0.15 V_S^2 - 0.0858 V_S + 0.1227$$

$$0 = 0.15 V_S^2 + 0.9142 V_S - 4.988$$

$$\text{or } V_S^2 + 6.095 V_S - 33.25 = 0$$

solve

$$V_S = \frac{-6.095 \pm \sqrt{(6.095)^2 - 4(-33.25)}}{2}$$

$$V_S = \frac{-6.095 \pm 13.044}{2}$$

$$\boxed{V_S = 3.47 \text{ V or } -9.57 \text{ V}}$$

PS#7 - Solution

④ cont

$$V_{SG} = 3.54 \text{ V}$$

so

$$V_{GS} = -3.54 \text{ V}$$

~~$$V_{GS} = -3.54 \text{ V}$$~~

for $V_S = 2.47 \text{ V}$ $I_D = 1.27 \text{ mA}$

~~$$I_D = 1.27 \text{ mA}$$~~

$$\frac{V_D - (-5)}{4} = I_D$$

$$V_D = 4I_D - 5$$

$$= 0.069 \text{ V}$$

so

$$V_{DS} = -3.40 \text{ V}$$

$$V_{SD} = 3.40 \text{ V}$$

in saturation

$$V_{SD} \geq V_{SG} - |V_t|$$

$$3.40 \geq 3.54 - 1 \quad \checkmark$$


assumption holds.

PS#7 Solutions

(5) -

a) $V_t = 1V$ $\mu_n \frac{W}{L} = 2 \frac{mA}{V^2}$

at dc:
assume $\lambda = 0$

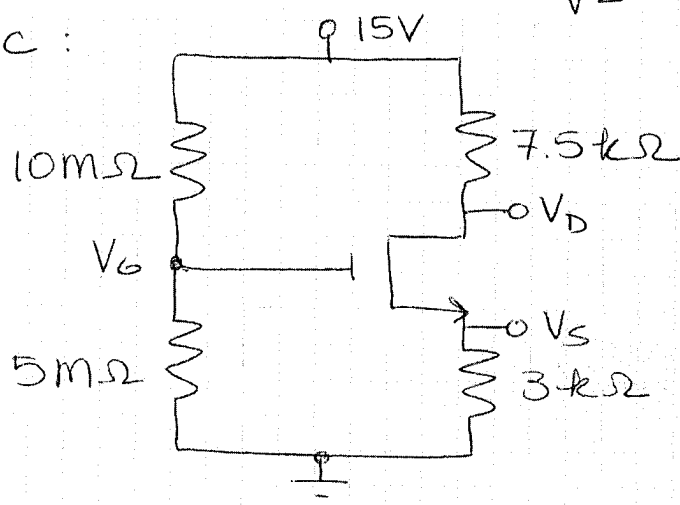

$$V_G = 15 \cdot \frac{5}{10+5} = 5V$$

$$V_S = 3(1) = 3V$$


$$V_{GS} = 2V$$

$$I_D = 1mA$$

$$V_D = 15 - 7.5(1) = 7.5V$$

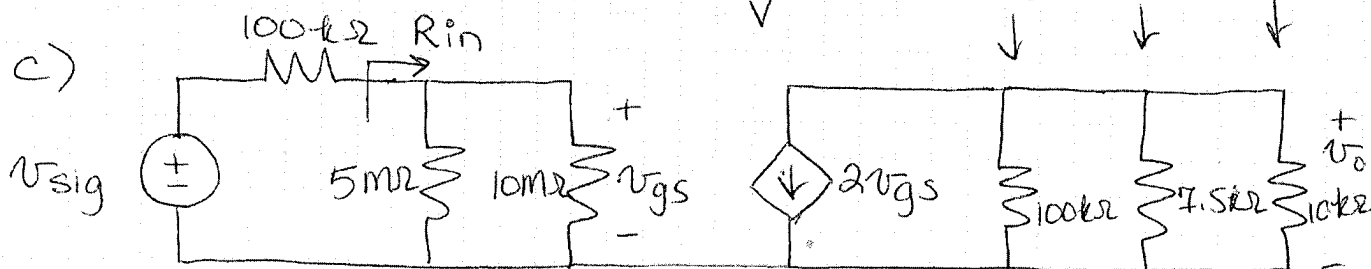b) $r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{100}{1 \times 10^{-3}} = 100k\Omega$

$$g_m = \mu_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) = 2(2-1) = 2 \frac{mA}{V}$$



$$v_{gs} = v_{sig} \frac{(5m \parallel 10m)}{100k + (5m \parallel 10m)} \Rightarrow \frac{v_{gs}}{v_{sig}} = 0.971 V/V$$

$$R_{in} = 5m \parallel 10m\Omega = 3.33m\Omega$$


⑤ v_{out}

$$\frac{v_o}{v_{gs}} = -2(100 \parallel 7.5 \parallel 10)$$

$$= -8.22 \text{ V/V}$$

$$\frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{v_o}{v_{gs}} \cdot \frac{v_{gs}}{v_{sig}} = -8.22(0.971) = -7.98 \text{ V/V}$$

⑥ dc biasing

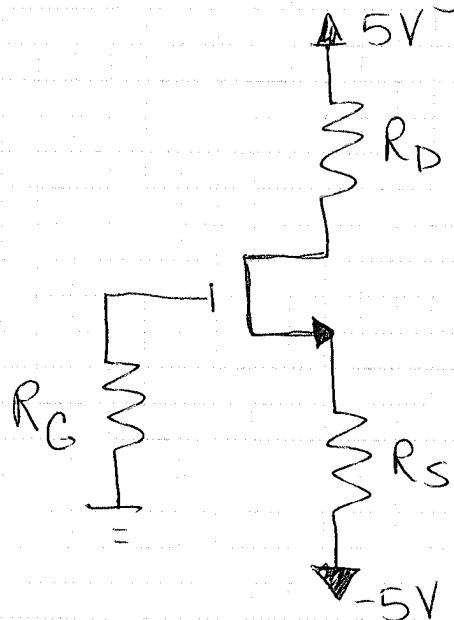

$$V_t = 1 \text{ V}$$

$$\mu_n \frac{W}{L} = 0.8 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$$R_{in} = R_G = 10 \text{ M}\Omega$$

$$I_D = 0.1 = \frac{1}{2} \mu_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$0.1 = 0.4 (V_{GS} - 1)^2$$

$$V_{GS} = 1 \pm 0.5$$

$$\boxed{V_{GS} = 1.5 \text{ V}} \text{ or } +0.5 \text{ V}$$

$$V_G = 0 \quad V_S = -1.5 \text{ V}$$

$$R_S = \frac{-1.5 - (-5)}{0.1} = 35 \text{ k}\Omega$$

$$V_D = 5 - R_D(0.1) \quad (R_D \sim \text{k}\Omega)$$

$$\text{or } R_D = (5 - V_D)/0.1$$

largest R_D occurs when V_D is small

$$V_{Dmin} \Rightarrow V_{DSmin} = V_{GS} - V_t$$

⑥ cont
for $\pm 1V$ swing

$$V_{DS} - I = V_{GS} - V_t$$

$$V_{DS} - I = 0.5$$

$$V_{DS} = 1.5V$$

$$V_D - V_S = 1.5$$

$$V_D = 1.5 + \overset{-1.5V}{V_S} = 0$$

$$\boxed{V_D = 0}$$


$$R_D = \frac{5 - 0}{0.1} = 50k\Omega$$

by $V_{DSQ} = 1.5V$ $I_{DQ} = 0.1mA$
 $V_{GSQ} = 1.5V$

$$g_m = \mu_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) = 0.4mA/V$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{40}{0.1} = 400k\Omega$$

Small signal model

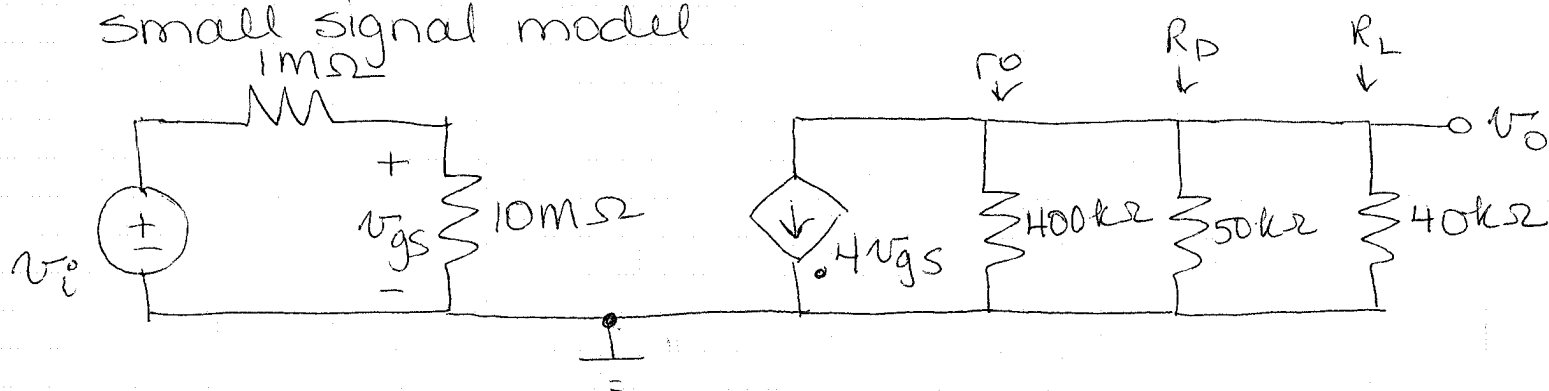

$$v_o = -0.4 v_{gs} (400 || 50 || 40)$$

$$= -8.42 v_{gs}$$

$$v_{gs} = v_i \frac{10}{10+1}$$

$$= 0.909 v_i$$

⑥ cont

$$\frac{v_o}{v_{gs}} = -8.42 \text{ V/V}$$

$$\frac{v_{gs}}{v_i} = 0.909$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{gs}} \cdot \frac{v_{gs}}{v_i} = -7.65 \text{ V/V}$$