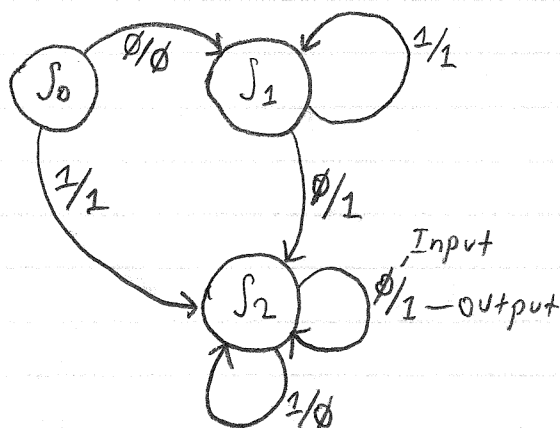


# HW 02

P1



Sample Input: <sup>LSB</sup> 0, 1, 0, 0, 1, <sup>LSB</sup> RESET, 1, 0, 1

P2

Present State	Next State		Present Output	
	X=0	X=1	X=0	X=1
S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	0	1
S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	1	1
S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>2</sub>	1	0

Define A, B as D flip flops:

		A <sup>+</sup> B <sup>+</sup>		Z	
A	B	X=0	X=1	X=0	X=1
S <sub>0</sub>	0 0	0 1	1 0	0	1
S <sub>1</sub>	0 1	1 0	0 1	1	1
S <sub>2</sub>	1 0	1 0	1 0	1	0

K-maps for output Z:

X \ AB	00	01	11	10
0	0	1	X	1
1	1	1	X	0

$$Z = X'A' + B + X'A$$


X \ AB	00	01	11	10
0	1	0	X	0
1	0	1	X	0

$$B^+ = X'A'B' + XB$$

X \ AB	00	01	11	10
0	0	1	X	1
1	1	0	X	1

$$A^+ = A + X'B + XB'$$

P2

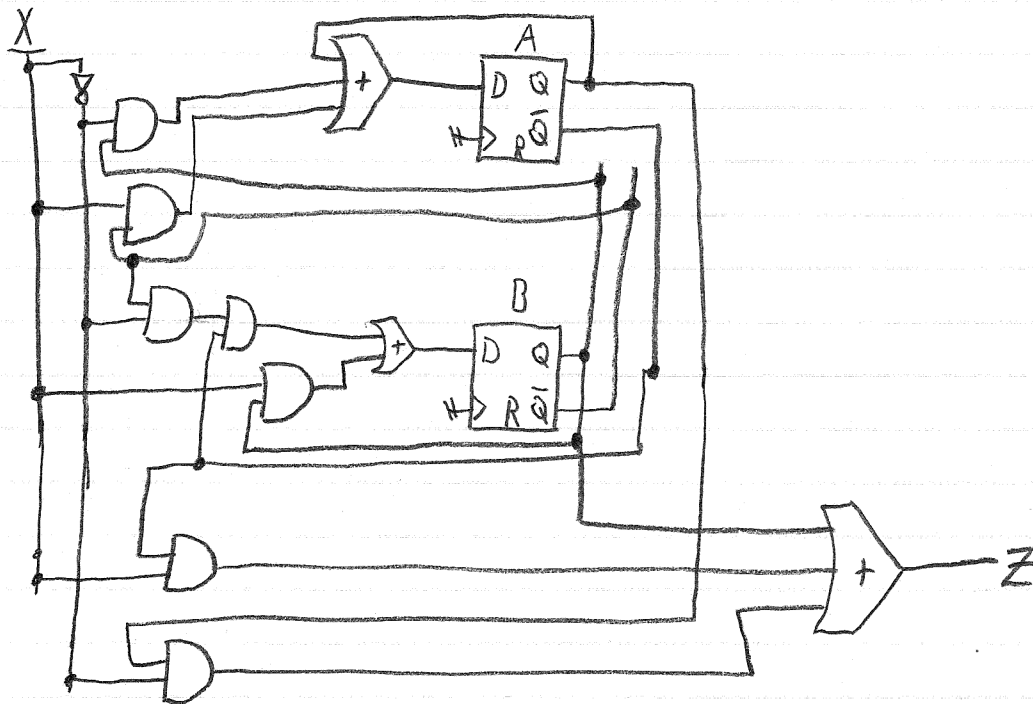


Input: 0, 1, 0, 0, 1      Output: 0, 1, 1, 1, 0

Input: 1, 0, 1      Output: 1, 1, 0




P3

A	B	X	A <sup>+</sup>	B <sup>+</sup>	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0
A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>

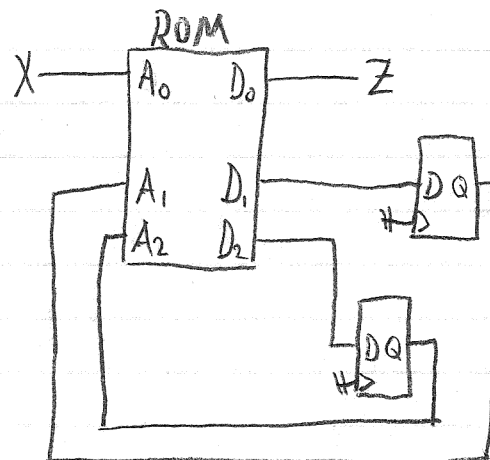


P4

A	B	X	A <sup>+</sup>	B <sup>+</sup>	Z
0	0	0	X	X'	X
0	0	1	X	X'	X
0	1	0	X'	X	X
0	1	1	X'	X	X
1	0	0	X	X'	X
1	0	1	X	X'	X
1	1	0	X	X'	X
1	1	1	X	X'	X

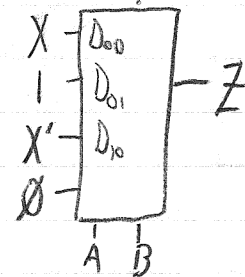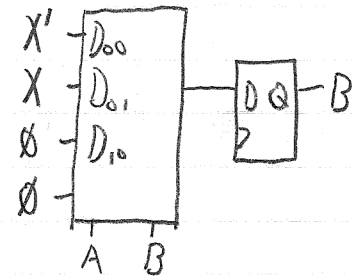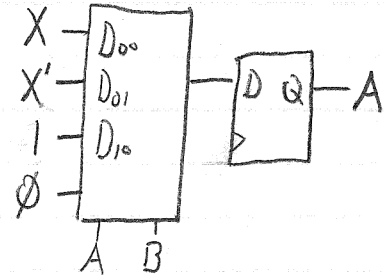

P5

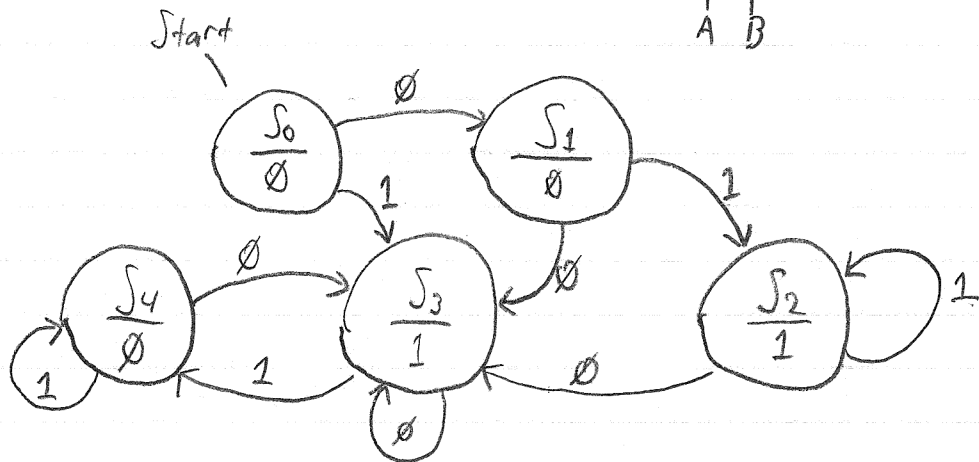

Sample Input: 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, RESET, 1

P6

Present State	Next State		Present Output (Z)
	X=0	X=1	
S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>3</sub>	0
S <sub>1</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	0
S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	1
S <sub>3</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	1
S <sub>4</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	0

Define D FFs A, B, C:

A <sup>+</sup> B <sup>+</sup> C <sup>+</sup>						
A	B	C	X=0	X=1	Z	
S <sub>0</sub>	0	0	001	011	0	
S <sub>1</sub>	0	0	011	001	0	
S <sub>2</sub>	0	1	011	001	1	
S <sub>3</sub>	0	1	011	100	1	
S <sub>4</sub>	1	0	011	100	0	

<del>A</del> X BC	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	X	X
11	1	0	X	X
10	0	0	X	X

$A^+ = BCX + AX$

<del>A</del> X BC	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	X	X
11	1	0	X	X
10	1	0	X	X

$B^+ = A'B'C'X + AX' + CX' + BX'$


<del>A</del> X BC	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	1	X	X
11	0	1	X	X
10	1	1	X	X

$C^+ = X + A'B' + A'C'$

<del>A</del> X BC	0	1
00	0	0
01	0	X
11	1	X
10	1	X

$Z = B$

P6

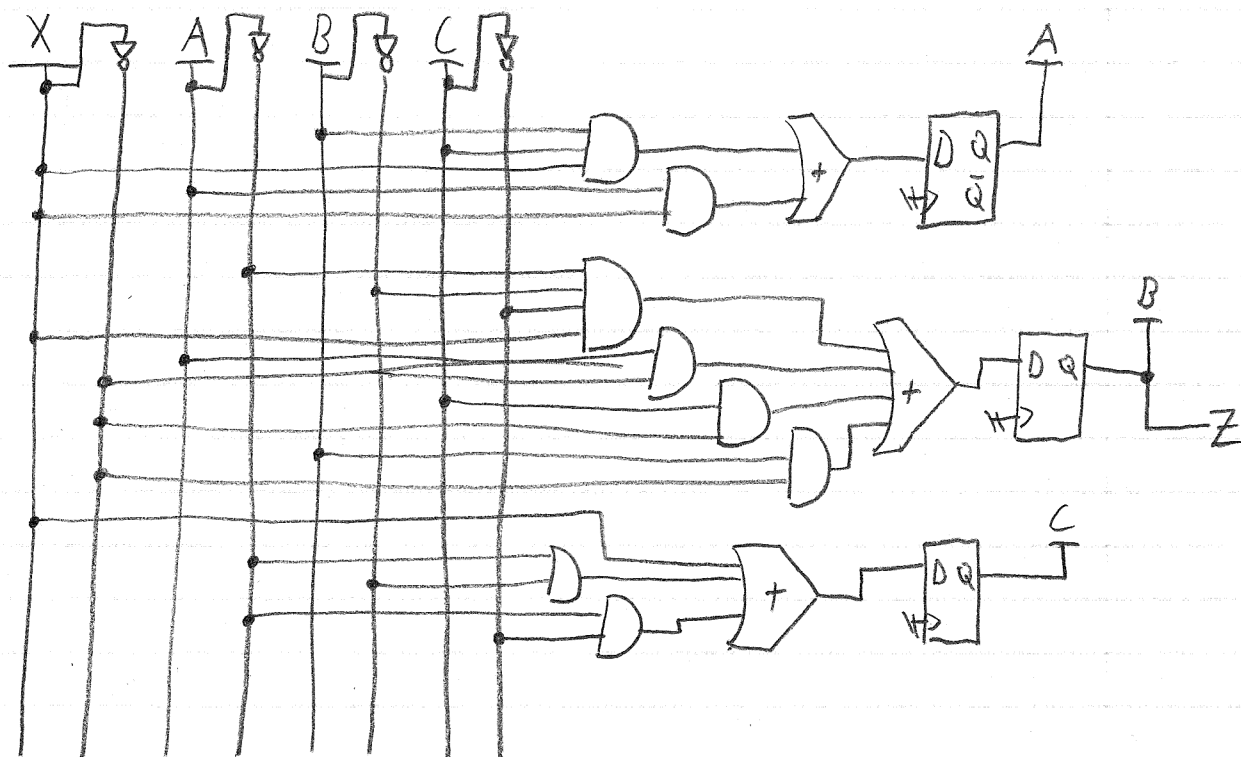

Input : 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0,

Output : 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1

Input : 1

Output : 1

P7

A	B	C	D	E	X=0	X=1	Z
1	0	0	0	0	B	D	0
0	1	0	0	0	D	C	0
0	0	1	0	0	D	C	1
0	0	0	1	0	D	E	1
0	0	0	0	1	D	E	0

P7

A B C D E

