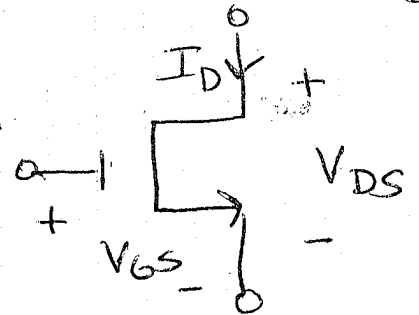


Problem Set #~~xxx~~ Solutions

pg 1

① $V_{DS} = 0.1V$ $k'_n = 25 \mu A/V^2$
 $V_t = 1.5V$ $W/L = 10$



$$V_{GS} = 0V, V_{GS} < V_t \quad I_D = 0$$

$$V_{GS} = 1V, V_{GS} < V_t \quad I_D = 0$$

$$V_{GS} = 2V, V_{GS} - V_t = 2 - 1.5 = 0.5$$

$$\left. \begin{array}{l} V_{DS} < V_{GS} - V_t \\ 0.1 < 0.5 \end{array} \right\} \text{triode}$$

$$\begin{aligned} I_D &= k'_n \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \\ &= 25 \frac{(10)}{L} \left[(0.5)(0.1) - \frac{1}{2} (0.1)^2 \right] \\ &= 1.125 \mu A \end{aligned}$$

$$V_{GS} = 3V, V_{GS} - V_t = 3 - 1.5 = 1.5V$$

$$1V < 1.5V \Rightarrow \text{triode}$$

$$\begin{aligned} I_D &= k'_n \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_t) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \\ &= 25 (10) \left[(1.5)(0.1) - \frac{1}{2} (0.1)^2 \right] \end{aligned}$$

$$I_D = 36.25 \mu A$$

Problem Set #6 Solutions

pg 2

② $V_{DS} = 3.3V$ $k'_n = 37.5 \mu A$
 $V_t = 1V$
 $W/L = 10$

$V_{GS} = 0$, $V_{GS} < V_t$, $I_D = 0$

$V_{GS} = 1$, $V_{GS} = V_t$, $I_D = 0$

$V_{GS} = 2$, $V_{GS} - V_t = 1$ $3.3 > 1$ saturation

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$= \frac{1}{2} (37.5)(10)(1)^2$$

$$= 187.5 \mu A$$

$V_{GS} = 3$, $V_{GS} - V_t = 2V$ $3.3 > 2$ saturation

$$I_D = \frac{1}{2} (37.5)(10)(2)^2$$

$$= 750 \mu A$$

③ $k'_n = 25 \mu A/V^2$ $W/L = 10$ $V_t = 1V$

a) $V_{GS} = 5V$ $V_{DS} = 6V$ $6 > 5 - 1$ saturation

$$I_D = \frac{1}{2} (25)(10)(5-1)^2$$

$$= 2mA$$

b) $V_{GS} = 0$ $V_{GS} < V_t \Rightarrow$ cut off $I_D = 0$

Problem Set #6

pg 3

③ c) $V_{GS} = V_{DS} = 2 \Rightarrow$ saturation

$$I_D = \frac{1}{2} (25)(10)(1)^2$$

$$= 125 \mu A$$

d) $V_{DS} < 0$ cutoff $I_D = 0$

④ $V_t = 0.8 V$ $k'_n = 0.05 \text{ mA/V}^2$ $\frac{W}{L} = 2$
 $V_{GS} = 2.5$ $V_{DS} = 1 V \text{ \& } 10 V$

a) $\lambda = 0$

$$V_{DS} = 2 V$$

$$V_{GS} - V_t = 1.7 V$$

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$= 0.14 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = 10 V$$

$$V_{GS} - V_t = 1.7 V$$

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$= 0.14 \text{ mA}$$

b) $\lambda = 0.02$

$$V_{DS} = 2 V$$

$$V_{GS} - V_t = 1.7 V$$

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$= 0.15 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = 10 V$$

$$V_{GS} - V_t = 1.7 V$$

$$I_D = 0.17 \text{ mA}$$

Problem Set #6

pg 4

④ c) $V_A = 35V$ $\lambda = 0.03 V^{-1}$

$$V_{DS} = 2V$$

$$I_D = 0.153 \text{ mA}$$

$$r_o = \frac{35}{.1445} = 242.21 \text{ k}\Omega$$

$$V_{DS} = 10V$$

$$I_D = 0.19 \text{ mA}$$

$$r_o = 242.21 \text{ k}\Omega$$

⑤ $V_t = 0.8V$ $\mu_n = 0.05 \frac{\text{mA}}{V^2}$ $\frac{W}{L} = 2$

$V_{GS} = 2.5$

$V_{DS} = 4V$

$V_A = 40V$

a) $\lambda = \frac{1}{V_A} = 0.025 V^{-1}$

b) $I_D = \frac{1}{2} \mu_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$

$$= \frac{1}{2} (.05)(2)(1.7)^2$$

$$= 0.1445 \text{ mA}$$

c) $I_D = \frac{1}{2} \mu_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 (1 + \lambda V_{DS})$

$$I_D = 0.159 \text{ mA}$$

d) $r_o = \frac{V_A}{I_{D1}} = \frac{40}{.1445} = 276.82 \text{ k}\Omega$

no channel mod.

$$r_o = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D}$$

$$\Delta I_D = \frac{2}{r_o} = 7.22 \mu A$$

PS #6 - Solutions

6. $k'_p = 0.1 \text{ mA/V}^2$

$V_t = -2\text{V}$

$V_{SG} - |V_{tp}| = 1\text{V}$

$W/L = 2$

$V_{SG} = 3\text{V}$

triode: $I_D = k'_p \frac{W}{L} \left[(V_{SG} - |V_{tp}|) V_{SD} - \frac{1}{2} V_{SD}^2 \right]$

$V_{SD} < V_{SG} - |V_{tp}|$

saturation: $I_D = \frac{1}{2} k'_p \frac{W}{L} (V_{SG} - |V_{tp}|)^2$


$V_{SD} \geq V_{SG} - |V_{tp}|$

a) $V_{SD} = 0.5\text{V} < 1\text{V}$ triode $I_D = 75\mu\text{A}$

b) $V_{SD} = 2\text{V} > 1$ saturation $I_D = 0.1\text{mA}$

c) $V_{SD} = 5\text{V} > 1$ saturation $I_D = 0.1\text{mA}$

7.

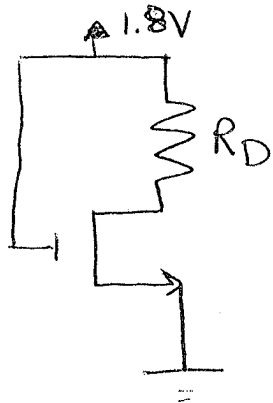

$V_t = 0.5\text{V}$

$k'_n = 0.4\text{mA/V}^2$

$W/L = 5$

$I_D = 1\text{mA}$

edge of saturation

$V_{DS} = V_{GS} - V_t$

$V_{GS} = 1.8 - 0$
 $= 1.8\text{V}$


$= 1.8 - 0.5$
 $= 1.3\text{V}$

$V_D = 1.3\text{V}$

$R_D = \frac{1.8 - 1.3}{1\text{mA}} = 0.5\text{k}\Omega$

PS#6 Solutions

8.

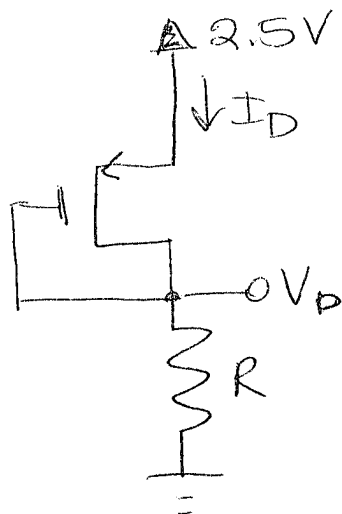

$$V_t = -0.6V$$

$$\mu'p = 250 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$L = 0.25 \mu m$$

$$I_D = 0.8 mA = 800 \mu A$$

$$V_D = 1.5V$$

$$V_{SG} = 2.5 - 1.5 = 1.0V$$

device in saturation because gate & drain are tied together.


$$I_D = \frac{1}{2} \mu'p \frac{W}{L} (V_{SG} - |V_t|)^2$$

$$800 = \frac{1}{2} (250) \left(\frac{W}{.25} \right) (1.0)^2$$

$$W = 10 \mu m$$

$$R = \frac{V_D}{I_D} = 1.875 k\Omega$$

9.

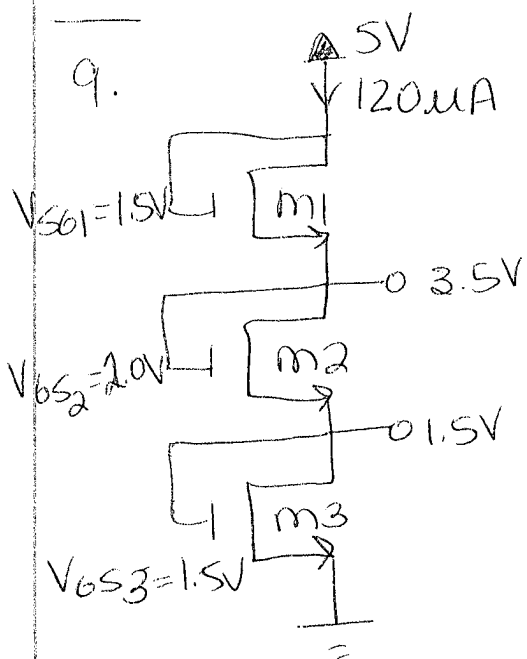

$$V_t = 1V$$

$$I_D = 120 \mu A$$

$$\mu'n = 120 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$L = 1 \mu m$$

$$120 = \frac{1}{2} (120) \left(\frac{W_3}{1} \right) (1.5 - 1)^2$$

$$W_3 = 8 \mu m$$

$$120 = \frac{1}{2} (120) (W_2) (2 - 1)^2$$

$$W_2 = 2 \mu m$$

$$120 = \frac{1}{2} (120) (W_1) (0.5)^2$$

$$W_1 = 8 \mu m$$


PS #6 - Solutions

10.

$$V_t = 0.8V$$

$$\mu_n C_{ox} = 0.25 \text{ mA/V}^2$$

$$\frac{W}{L} = 2$$

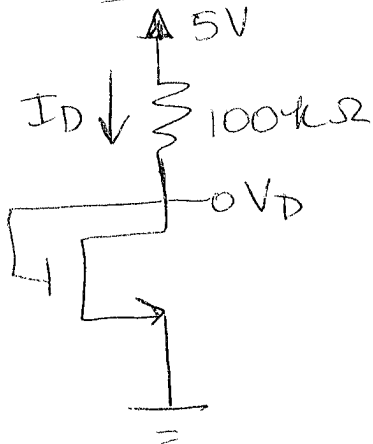

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} (0.25) (2) (V_D - 0.8)^2$$

$$I_D = 0.25 (V_D - 0.8)^2$$

$$\text{also } I_D = \frac{5 - V_D}{100} \text{ (mA)}$$

$$V_D = V_G \Rightarrow \text{saturation}$$

$$V_{GS} = V_{DS} = V_D$$

$$\text{Alt } I_D = I_D$$

$$0.25 (V_D - 0.8)^2 = \frac{5 - V_D}{100}$$

$$25 (V_D^2 - 1.6 V_D + 0.64) = 5 - V_D$$

$$25 V_D^2 - 40 V_D + 16 = 5 - V_D$$

$$25 V_D^2 - 39 V_D + 11 = 0$$

$$V_D = \frac{39 \pm \sqrt{39^2 - 4(25)(11)}}{50}$$


$$= \frac{39 \pm 20.52}{50}$$

$$= 1.19V \text{ or } 0.37V$$

$$V_D = 1.19V$$

PS#6 - Solutions

10.

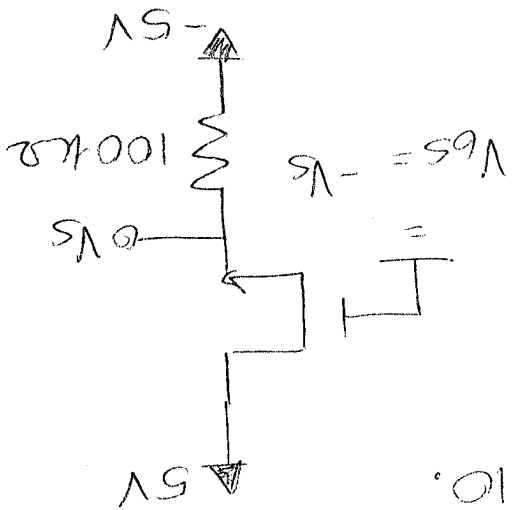

$V_t = 0.8V$
 $\mu_n = 0.25 mA/V^2$
 $W/L = 2$
 $V_D = 0$
 $V_D = 5$ } saturation
 $I_D = \frac{V_S + 5}{100} (mA)$

$I_D = \frac{1}{2} (25)(2)(-V_S - 0.8)^2$

sat $I_D = I_D$

$25(-V_S - 0.8)^2 = V_S + 5$

$25(V_S^2 + 1.6V_S + 0.64) = V_S + 5$

$25V_S^2 + 40V_S + 16 = V_S + 5$

$25V_S^2 + 39V_S + 11 = 0$


$V_S = -0.36V$

$V_{gs} = -1.19V$

$V_{gs} = 1.19V$

$V_{gs} = -1.19V$

11.

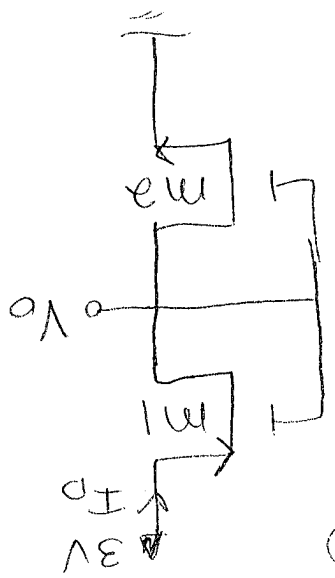

$V_{gs1} = 3 - V_0$
 $V_{gs2} = V_0$ } both in saturation

$I_{D1} = \frac{1}{2} (18)(3)(3 - V_0 - 1)^2$

$I_{D2} = \frac{1}{2} (20)(3)(V_0 - 1)^2$

$I_{D1} = I_{D2}$

$18(2 - V_0)^2 = 30(V_0 - 1)^2$

$4 - 4V_0 + V_0^2 = 2.5(V_0^2 - 2V_0 + 1)^2$

PS #6 - Solid State

(11) ~~output~~ out


$$1.5V_0^2 - V_0 - 1.5 = 0$$

$$V_0 = 1.39V$$

$$V_0 = -0.72V$$

$$I_D = 4.56 \mu A$$

$$V_0 = 1.39V$$

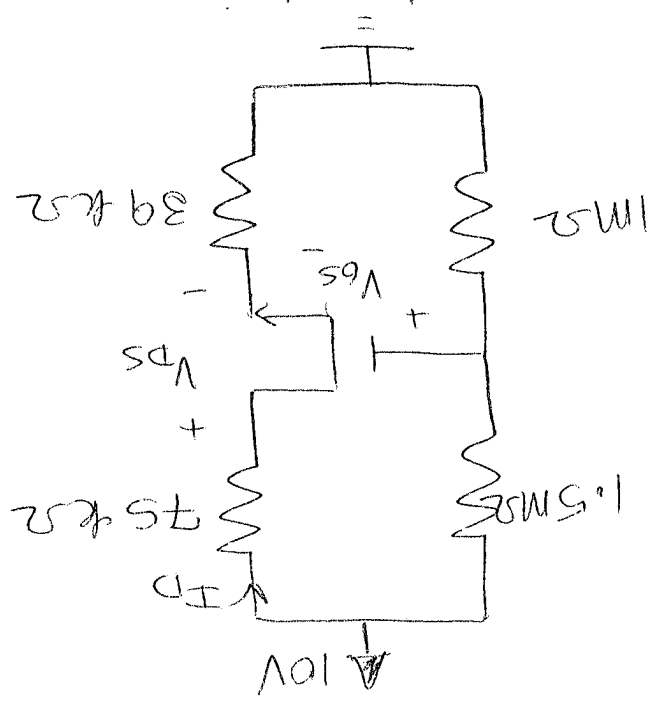

(12)

Assume saturation

$$I_D = \frac{1}{2} (1.02)(5)(4 - V_S - 2)^2$$

$$\frac{V_S}{39} = 0.05(2 - V_S)^2$$

$$V_S = 1.95(4 - 4V_S + V_S^2)$$

$$1.95V_S^2 - 8.8V_S + 7.8 = 0$$

$$V_S = 8.8 \pm \sqrt{(8.8)^2 - 4(1.95)(7.8)}$$

$$2(1.95)$$

$$= 8.8 \pm 4.07$$

$$V_S = 3.30V$$

$$V_S = 1.21V$$



$$V_S = 2.79V$$

$$V_{GS} = 0.76V$$

$$I_D = \frac{V_S}{39} \text{ (mA)}$$

$$V_G = 4V$$

$$V_G = 10 \cdot \frac{1}{2.5}$$

by voltage divider

$$\frac{L}{W} = 5$$

$$V_T = 2V$$

$$k_n = 0.02 \text{ mA/V}^2$$

(12)

out

$$V_S = 1.21V$$

$$V_{GS} = 2.79V$$

$$I_D = 0.031mA$$

$$V_D = 10 - I_D(75)$$

$$= 7.66V$$

$$V_{DS} = 6.44V$$

$$I_D = V_S/39$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$$

assumption

is correct